

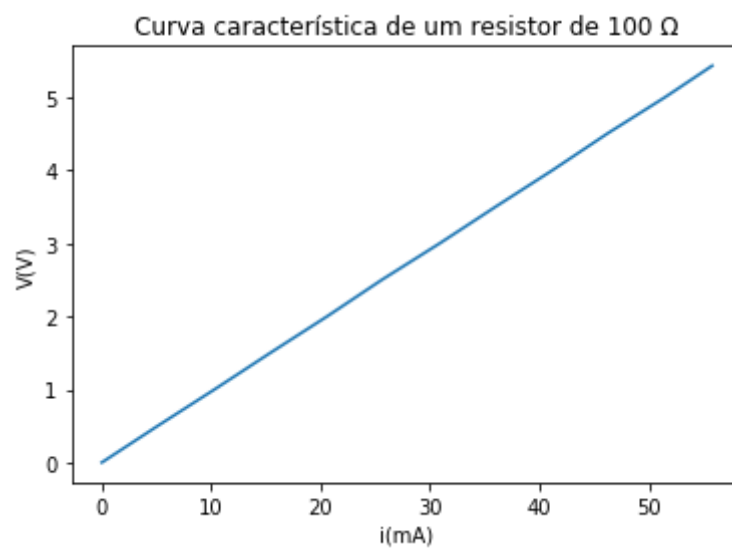



Experimento IV

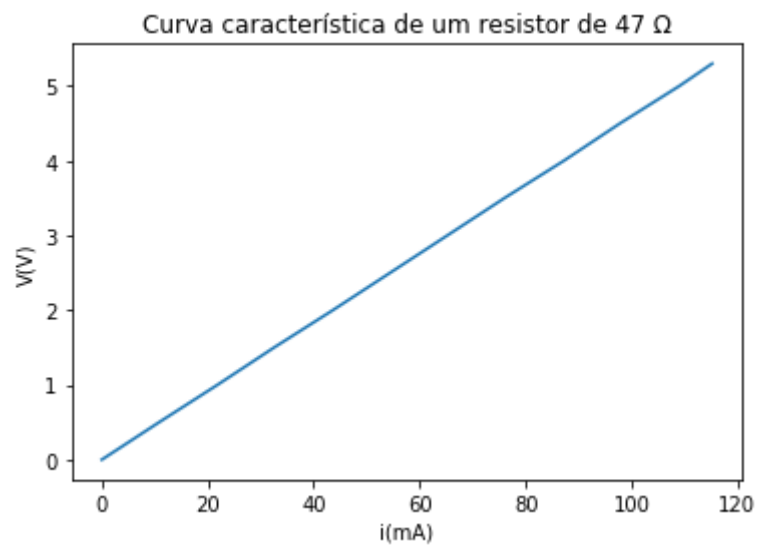

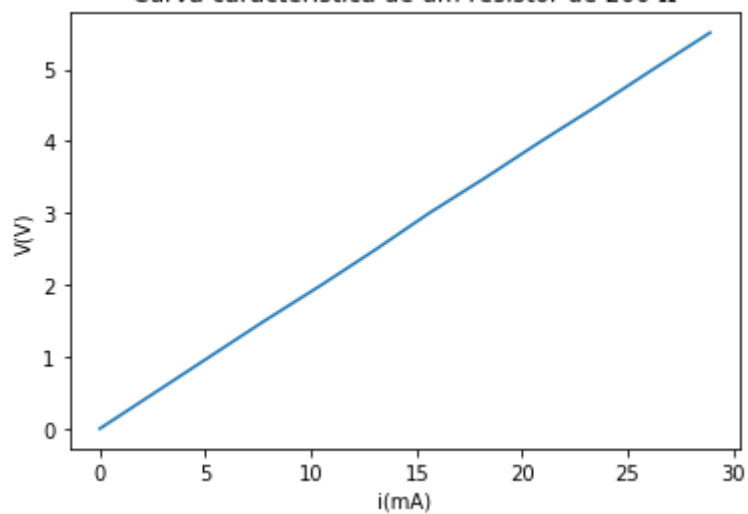
Curva característica de um resistor de 200 Ω



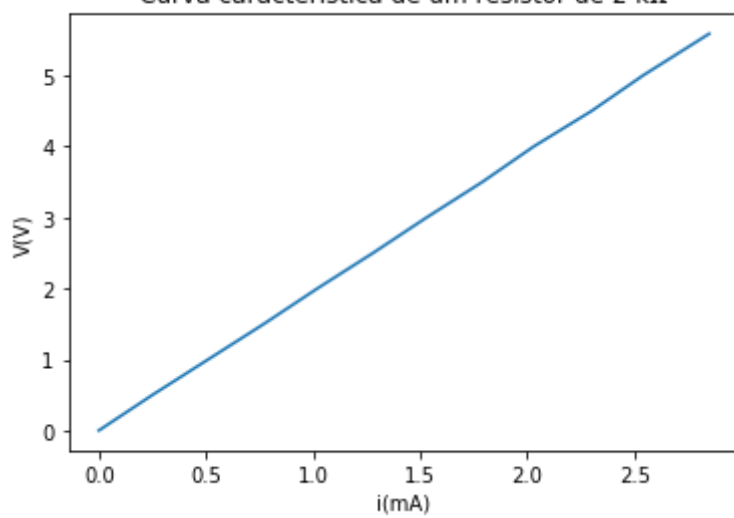Curva característica de um resistor de 2 k Ω




Curva característica de um resistor de 560 k Ω

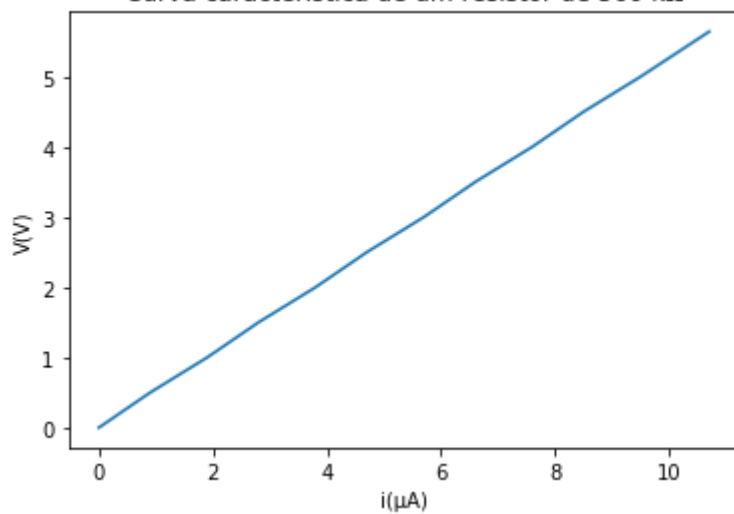


Experimento V


Circuitos

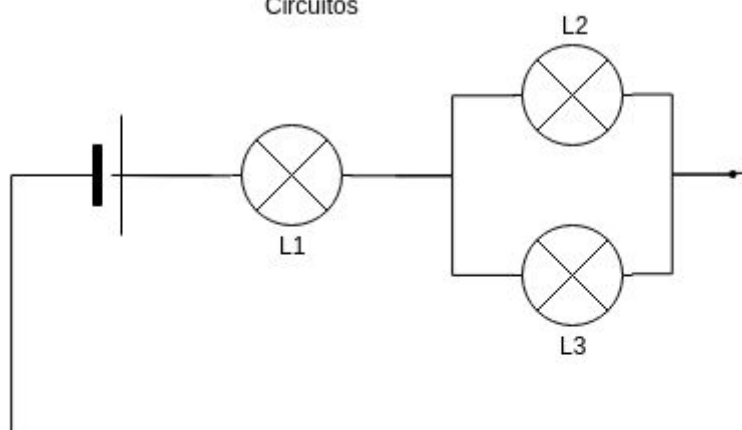

Circuito misto

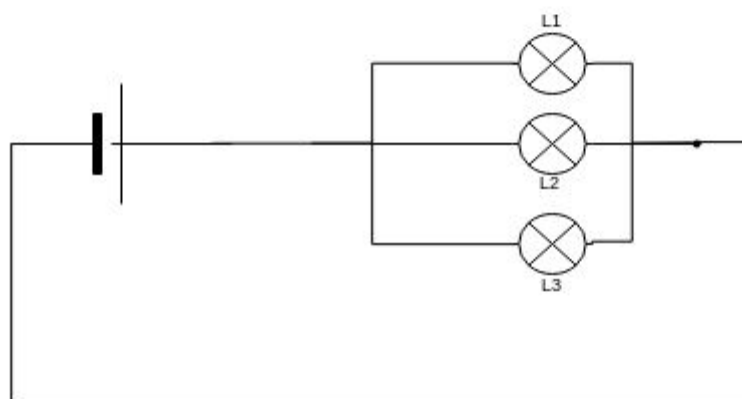


Circuito em paralelo

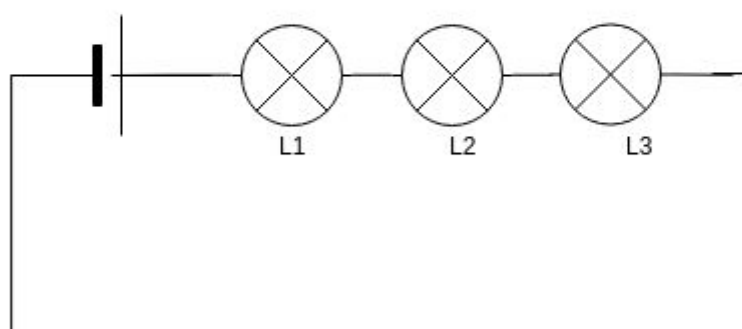

Circuito em série

Experimento VI

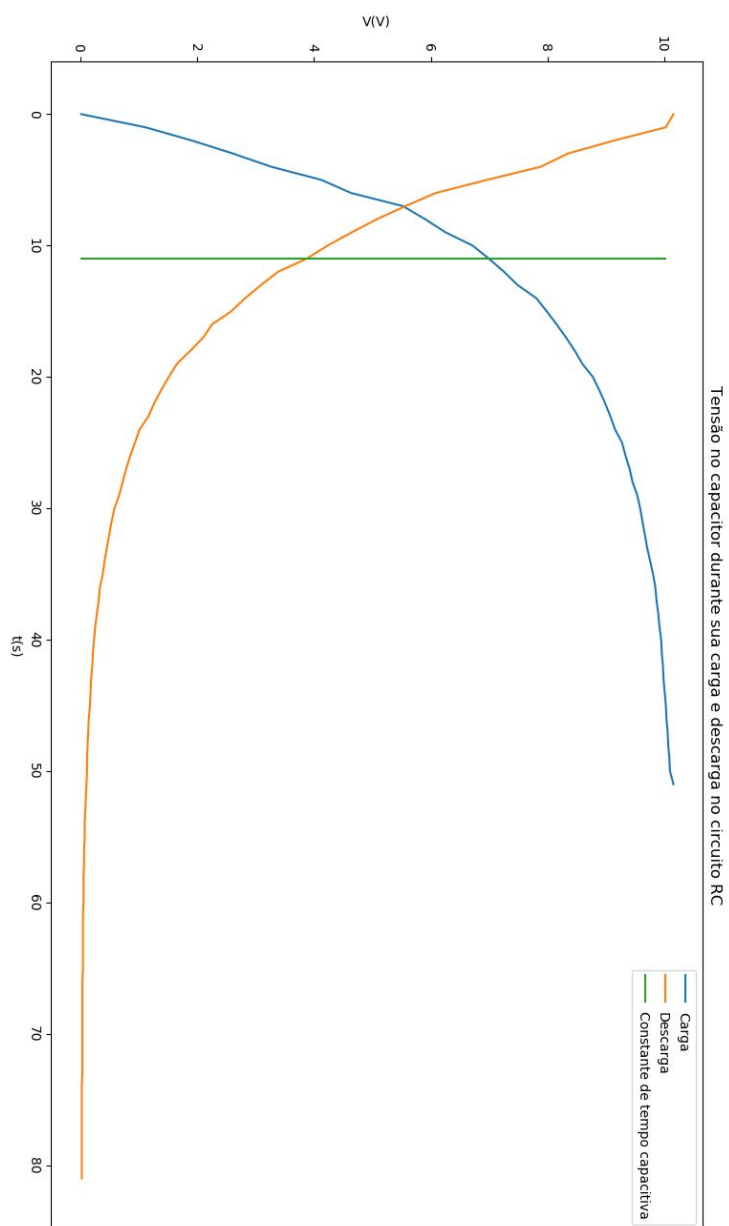

Valor teórico do R.C = $(4700 \, \Omega) \cdot (2200 \, \text{F} / 1000000) = 10,34 \, \text{s}$.